

Kytkentätilanne 1.

Laskuesimerkit maakapasitansseille sekä maasulkuvirroille ja –jännitteille. Esimerkkinä ovat kiskosuojan ja johtolähdon laskut.

Maakapasitanssit

Kaapeli 1 on päämuuntajalta MV-kiskolle. Matkaa on 44m ja kaapelina AHXAMK-W 2*3*300mm²

$0,23\mu\text{F}/\text{km} * 2 * 44\text{m}$

$=0,0027\mu\text{F}$

Kaapeli 2 on MV-kiskolta WT3:lle. Matkaa 3,34km ja kaapelina AHXAMK-W 3*240mm²

$0,3\mu\text{F}/\text{km} * 3,34\text{km}$

$=1\mu\text{F}$

Kaapeli 3 on WT3:ltा WT2:lle. Matkaa 1,215km ja kaapelina AHXAMK-W 3*120mm²

$0,23\mu\text{F}/\text{km} * 1,215\text{km}$

$=0,28\mu\text{F}$

Kaapeli 4 on WT2:ltा WT1:lle. Matkaa 0,87km ja kaapelina AHXAMK-W 3*120mm²

$0,23\mu\text{F}/\text{km} * 0,87\text{km}$

$=0,2\mu\text{F}$

Maasulkuvirta kiskosuojalla.

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm2 + Cm3)}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm2 + Cm3) * R_f)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * 5,57\mu F}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 5,57\mu F * 1)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = 63,65A$$

Maasulkujännite kiskosuojalla

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm2 + Cm3) * R_f)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 5,57\mu F * 1)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = 12124V$$

Johtolähdön 1 maasulkuvirtojen laskuesimerkki.

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * (Cm2 + Cm3)}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm2 + Cm3) * R_f)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * 4,09\mu F}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 4,09\mu F * 1)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = 46,74A$$

Johtolähdön 1 maasulkujännitteiden laskuesimerkki

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm2 + Cm3) * R_f)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 5,57\mu F * 1)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = 12124V$$

Kytkentätilanne 2.

Laskuesimerkit maasulkuvirroille ja – jännitteille. Esimerkkinä ovat kiskosuojan ja johtolähdön laskut.

Kiskosuojan maasulkuvirta

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm2 + Cm3 + Cm4 + Cm5 + Cm6)}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm2 + Cm3 + Cm4 + Cm5 + Cm6) * R_f)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * 7,72\mu F}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 7,72\mu F * 1)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = 88,21A$$

Kiskosuojan maasulkujännite

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm2 + Cm3 + Cm4 + Cm5 + Cm6) * R_f)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 7,72\mu F)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = 12124V$$

Kytkentätilanne 3.

Laskuesimerkit maasulkuvirroille ja -jännitteille. Esimerkkinä ovat kiskosuojan ja johtolähdon laskut.

Kiskosuojan maasulkuvirta

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm4 + Cm5 + Cm6)}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm4 + Cm5 + Cm6) * R_f)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = \frac{\sqrt{3}(2 * \pi * 50Hz) * 3,63\mu F}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 3,63\mu F * R_f)^2}} * 21kV$$

$$I_{eo} = 41,48A$$

Kiskosuojan maasulkujännite

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * (Cm1 + Cm4 + Cm5 + Cm6) * R_f)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3 * (2 * \pi * 50Hz) * 3,63\mu F)^2}} * \left(\frac{21kV}{\sqrt{3}} \right)$$

$$U_{00} = 12124V$$